

# Процессорное ядро schoolMIPS

Young Russian Chip Architects

Адрес для скачивания schoolMIPS :

<https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS>

Данная презентация и другая документация:

<https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS/tree/master/doc>

# Благодарности

- Сара Л. Харрис, Дэвид М. Харрис – авторы прекрасного учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера», одноктактный процессор из этой книги послужил основой для schoolMIPS
- Коллектив переводчиков учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» на русский язык
- Участники конференции Young Russian Chip Architects
- Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США. Автор инициативы по преподаванию HDL и ПЛИС школьникам и идеи создания ядра schoolMIPS
- Станислав Жельнио – архитектура и программирование ядра, документация
- Александр Романов - НИУ ВШЭ, МИЭМ – архитектура ядра, тестирование и портирование на различные отладочные платы

# Что такое schoolMIPS

- простое процессорное ядро для преподавания школьникам основ цифровой схемотехники, языков описания аппаратуры и использования ПЛИС
- написано на языке Verilog
- реализует подмножество архитектуры MIPS

# Введение

- **Микроархитектура:**  
аппаратная реализация архитектуры в виде схемы
- **Процессор:**
  - **Тракт данных:** функциональные блоки обработки и передачи данных (арифметико-логическое устройство, регистровый файл, мультиплексоры и т.д.)
  - **Устройство управления:** формирует управляющие сигналы для функциональных блоков

Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro-architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

# Микроархитектура

- Возможны несколько аппаратных реализаций одной и той же архитектуры:
  - **Однотактная реализация:** каждая инструкция выполняется за один такт
  - **Многотактная реализация:** каждая инструкция разбивается на несколько шагов и выполняется за несколько тактов
  - **Конвейерная реализация:** каждая инструкция разбивается на несколько шагов и несколько инструкций выполняются одновременно

# MIPS процессор schoolMIPS


- Однотактная реализация
- Отсутствует память данных
- Словная адресация памяти инструкций
- Инструкции:
  - R-типа (оба аргумента хранятся в регистрах):  
addu, or, srl, sltu, subu
  - I-типа (один из аргументов - константа):  
addiu, lui
  - I-типа (инструкции ветвления):  
beq, bne

# Архитектурное состояние

- Определяется:
  - Содержимым счетчика команд (РС)
  - Содержимым 32-х регистров общего назначения
  - Содержимым памяти (команд, данных)




# Элементы, хранящие состояние MIPS

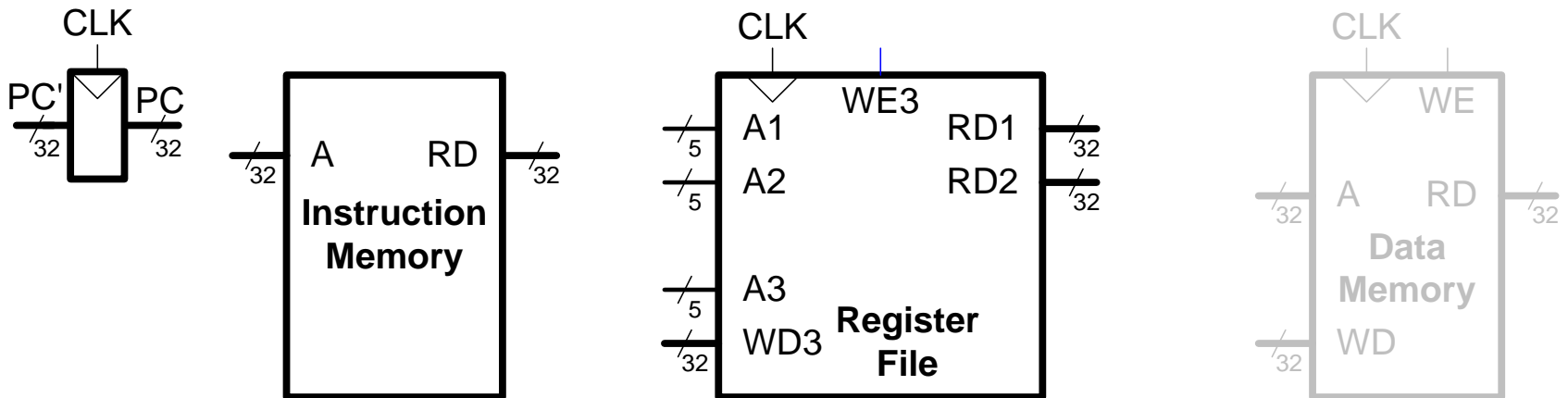
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 1:** Выборка (считывание) инструкции addiu из памяти




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 2:** считывание операндов-источников из регистрового файла




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 3:** расширение 16-битной константы до 32-х разрядов битом знака




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 4:** вычисление результата арифметической операции




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate					0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	--	--	--	--	---
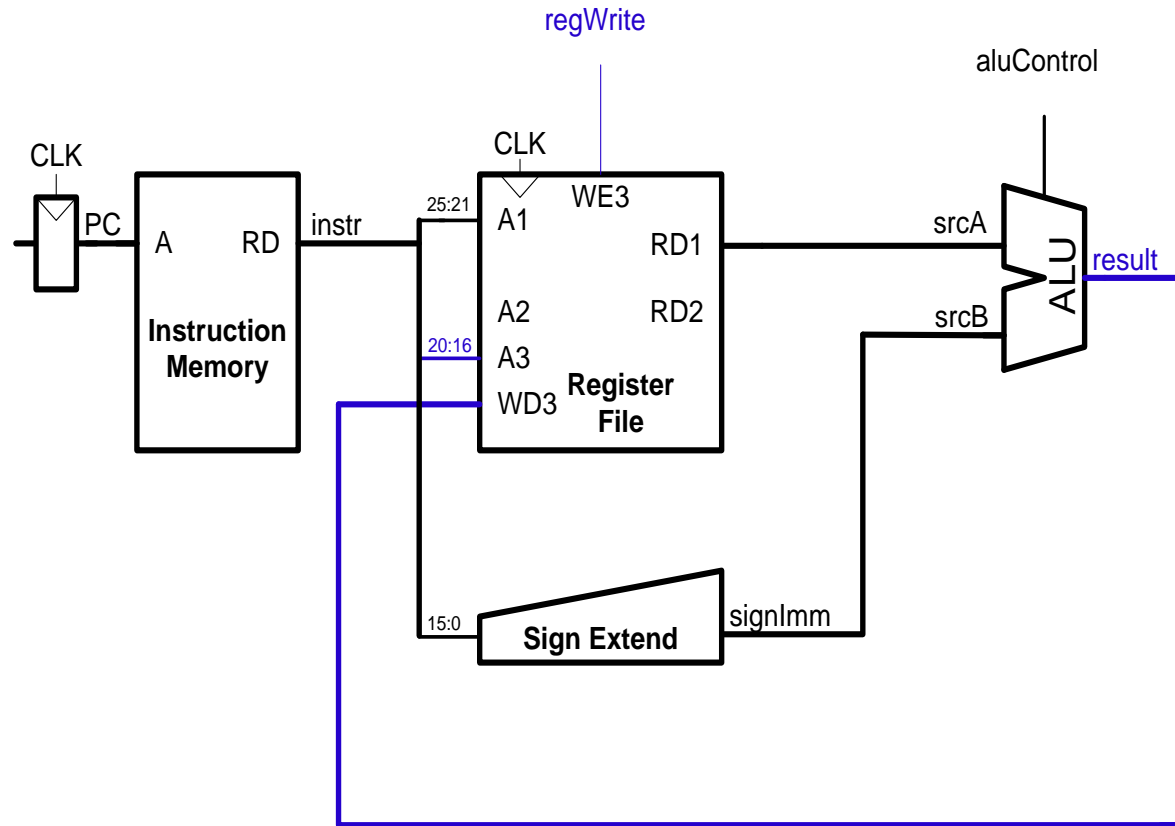
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 5:** запись результата вычислений в регистр




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate					0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	--	--	--	--	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

**Шаг 6:** вычисление адреса следующей инструкции




**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate					0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	--	--	--	--	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addu

- считывание операнда 2 из регистрового файла




**R-type.** Integer Add Unsigned,  $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---


 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addu

- передача данных операнда 2 в арифметико-логическое устройство




**R-type.** Integer Add Unsigned,  $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---
 
# Процессор schoolMIPS: инструкция addu

- определение регистра для записи результата
- запись результата вычислений




**R-type.** Integer Add Unsigned,  $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---
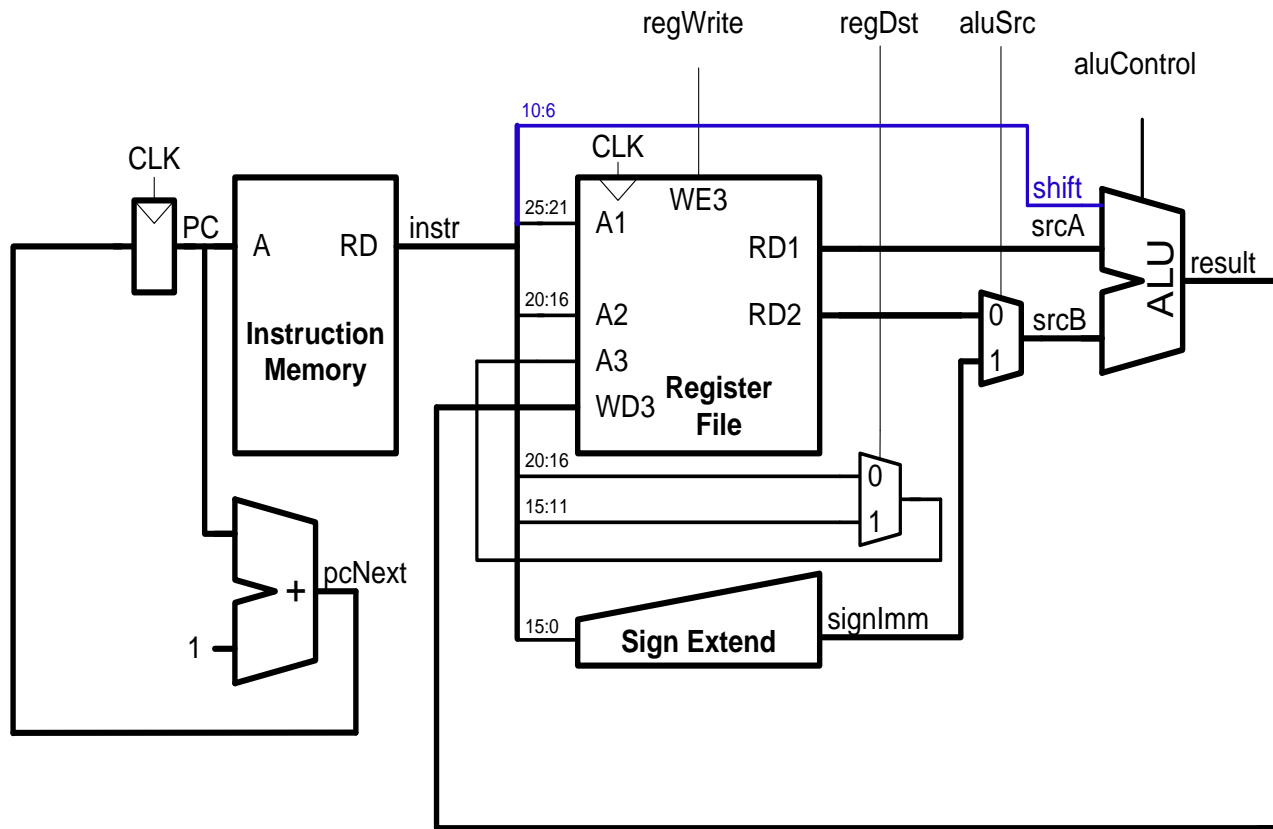
# Процессор schoolMIPS: инструкция srl

- передача данных о размере сдвига в арифметико-логическое устройство




**R-type.** Shift Right Logical,  $rd = (uns)rt \gg sa$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---

# Процессор schoolMIPS: инструкция beq


- вычисление адреса следующей инструкции

 

**I-type.** Branch On Equal, if ( $R_s == R_t$ )  $PC += (\text{int})\text{offset}$


31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate					0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	--	--	--	--	---

# Процессор schoolMIPS: инструкция beq

 

- определение необходимости перехода в зависимости от равенства результата нулю

# Процессор schoolMIPS. Итоговая схема

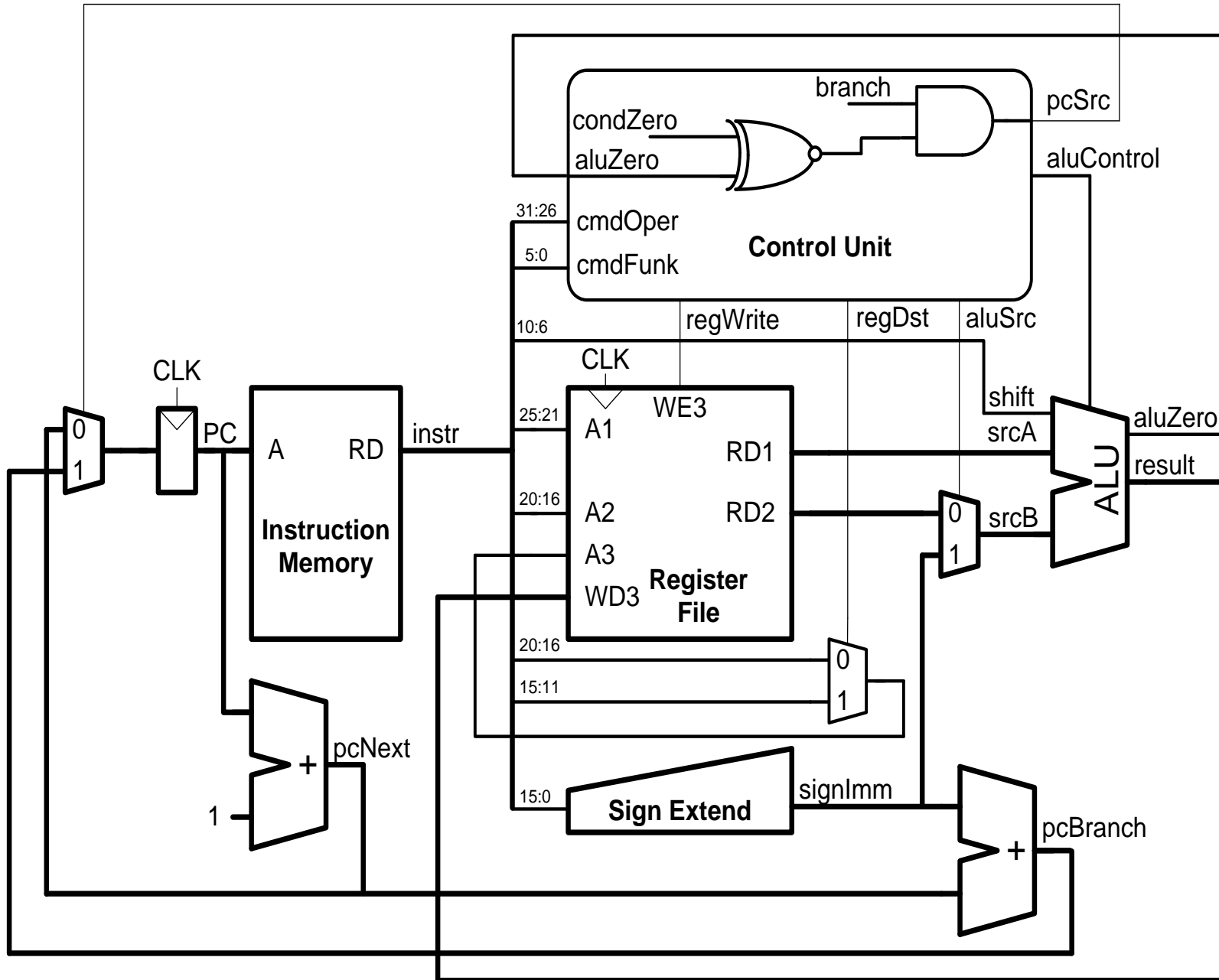


# Процессор schoolMIPS. Итоговый состав

- Тракт данных
  - Счетчик команд (PC)
  - Память инструкций (Instruction Memory)
  - Регистровый файл (Register File)
  - Арифметико-логическое устройство (ALU)
  - Блок расширения знака (Sign Extend)
  - Сумматоры для вычисления адреса следующей инструкции (pcNext и pcBranch)
  - Мультиплексоры (pcSrc, regDst и aluSrc)
- Устройство управления
 
# Реализация schoolMIPS. Счетчик команд

```
// sm_cpu.v (line 33)
sm_register r_pc(clk ,rst_n, pc_new, pc);
...
// sm_register.v (line 3-15)
module sm_register
(
    input                clk,
    input                rst,
    input    [ 31 : 0 ] d,
    output reg [ 31 : 0 ] q
);
    always @ (posedge clk or negedge rst)
        if(~rst)
            q <= 32'b0;
            else
            q <= d;
endmodule
```






# Реализация schoolMIPS. Память инструкций

```
// sm_cpu.v (line 35-37)
sm_rom reset_rom(pc, instr);
...
// sm_rom.v (line 2-17)
module sm_rom
#(
    parameter SIZE = 64
)
(
    input  [31:0] a,
    output [31:0] rd
);
    reg [31:0] rom [SIZE - 1:0];
    assign rd = rom [a];

    initial begin
        $readmemh ("program.hex", rom);
    end

endmodule
```

 

# Реализация schoolMIPS. Регистровый файл

```
// sm_cpu.v (line 161-182)
```

```
module sm_register_file
```

```
(
```

```
    input    clk,
```

```
    input    [ 4:0] a0,
```

```
    input    [ 4:0] a1,
```

```
    input    [ 4:0] a2,
```

```
    input    [ 4:0] a3,
```

```
    output   [31:0] rd0,
```

```
    output   [31:0] rd1,
```

```
    output   [31:0] rd2,
```

```
    input    [31:0] wd3,
```

```
    input    we3
```

```
);
```

```
    reg [31:0] rf [31:0];
```

```
    assign rd0 = (a0 != 0) ? rf [a0] : 32'b0; //for debug
```


```
    assign rd1 = (a1 != 0) ? rf [a1] : 32'b0;
```

```
    assign rd2 = (a2 != 0) ? rf [a2] : 32'b0;
```

```
    always @ (posedge clk)
```


```
        if(we3) rf [a3] <= wd3;
```

```
endmodule
```

 

# Реализация schoolMIPS. Операции ALU

$oper_{2:0}$	Функция	Описание
000	ADD	$A + B$
001	OR	$A   B$
010	LUI	$B \ll 16$
011	SRL	$B \gg \text{shift}$
100	SLTU	$(A < B) ? 1 : 0$
101	SUBU	$A - B$
110	Не исп.	
111	Не исп.	

 


```
// sm_cpu.vh (line 11-17)  
`define ALU_ADD    3'b000  
`define ALU_OR     3'b001  
`define ALU_LUI    3'b010  
`define ALU_SRL    3'b011  
`define ALU_SLTU   3'b100  
`define ALU_SUBU   3'b101
```

# Реализация schoolMIPS. ALU

// sm\_cpu.v ([line 137-159](#))

```
module sm_alu (  
    input      [31:0] srcA,  
    input      [31:0] srcB,  
    input      [ 2:0] oper,  
    input      [ 4:0] shift,  
    output     zero,  
    output reg [31:0] result  
);  
    always @ (*) begin  
        case (oper)  
            default      : result = srcA + srcB;  
            `ALU_ADD     : result = srcA + srcB;  
            `ALU_OR      : result = srcA | srcB;  
            `ALU_LUI     : result = (srcB << 16);  
            `ALU_SRL     : result = srcB >> shift;  
            `ALU_SLTU    : result = (srcA < srcB) ? 1 : 0;  
            `ALU_SUBU    : result = srcA - srcB;  
        endcase  
    end  
    assign zero = (result == 0);  
endmodule
```

 


# Реализация schoolMIPS.
 
## Сумматоры и блок расширения знака

```
//program counter    sm_cpu.v (line 28-31)
```

```
wire [31:0] pc;  
wire [31:0] pcBranch;  
wire [31:0] pcNext = pc + 1;
```




```
//sign extension    sm_cpu.v (line 64)
```

```
wire [31:0] signImm  
    = { {16 { instr[15] }}, instr[15:0] };
```




```
//branch address calculation    sm_cpu.v (line 65)
```
 
```
assign pcBranch = pcNext + signImm;
```



 
# Реализация schoolMIPS. Мультиплексоры


```
// next PC mux: branch or +1 (line 32)  
wire [31:0] pc_new = ~pcSrc ? pcNext : pcBranch;
```


 
```
// register file address A3 (line 44)  
wire [ 4:0] a3  
    = regDst ? instr[15:11] : instr[20:16];
```


 
```
// alu source B (line 68)  
wire [31:0] srcB = aluSrc ? signImm : rd2;
```



# Реализация schoolMIPS. Инструкции I-типа

```
//instruction operation code    sm_cpu.vh (line 21-27)
`define C_ADDIU 6'b001001 // I-type, Integer Add Immediate Unsigned
                             // Rd = Rs + Immed
`define C_BEQ 6'b000100 // I-type, Branch On Equal
                             // if (Rs == Rt) PC += (int)offset
`define C_LUI 6'b001111 // I-type, Load Upper Immediate
                             // Rt = Immed << 16
`define C_BNE 6'b000101 // I-type, Branch on Not Equal
                             // if (Rs != Rt) PC += (int)offset
```

**I-type.** Integer Add Immediate,  $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

# Реализация schoolMIPS. Инструкции R-типа

```
//instruction operation code    sm_cpu.vh (line 19-41)
`define C_SPEC 6'b000000 // Special instructions
                          // (depends on function field)

//instruction function field
`define F_ADDU 6'b100001 // R-type, Integer Add Unsigned
                          // Rd = Rs + Rt
`define F_OR    6'b100101 // R-type, Logical OR
                          // Rd = Rs | Rt
`define F_SRL   6'b000010 // R-type, Shift Right Logical
                          // Rd = Rs0 >> shift
`define F_SLTU  6'b101011 // R-type, Set on Less Than Unsigned
                          // Rd = (Rs0 < Rt0) ? 1 : 0
`define F_SUBU  6'b100011 // R-type, Unsigned Subtract
                          // Rd = Rs - Rt
`define F_ANY   6'b??????
```


**R-type.** Integer Add Unsigned,  $rd = rs + rt$

31 op 26	25 rs 21	20 rt 16	15 rd 11	10 sa 6	5 funct 0
----------	----------	----------	----------	---------	-----------




# Реализация schoolMIPS: сигналы управления (1)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl

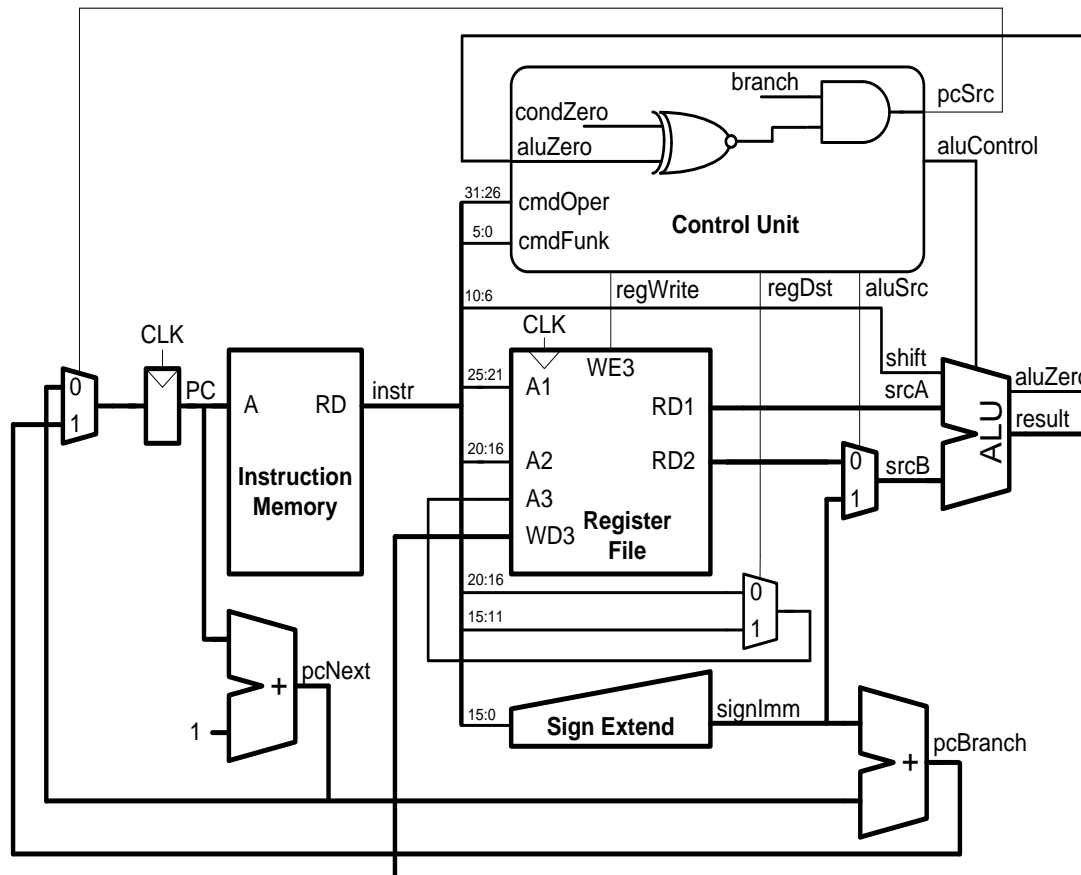


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (2)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????						000

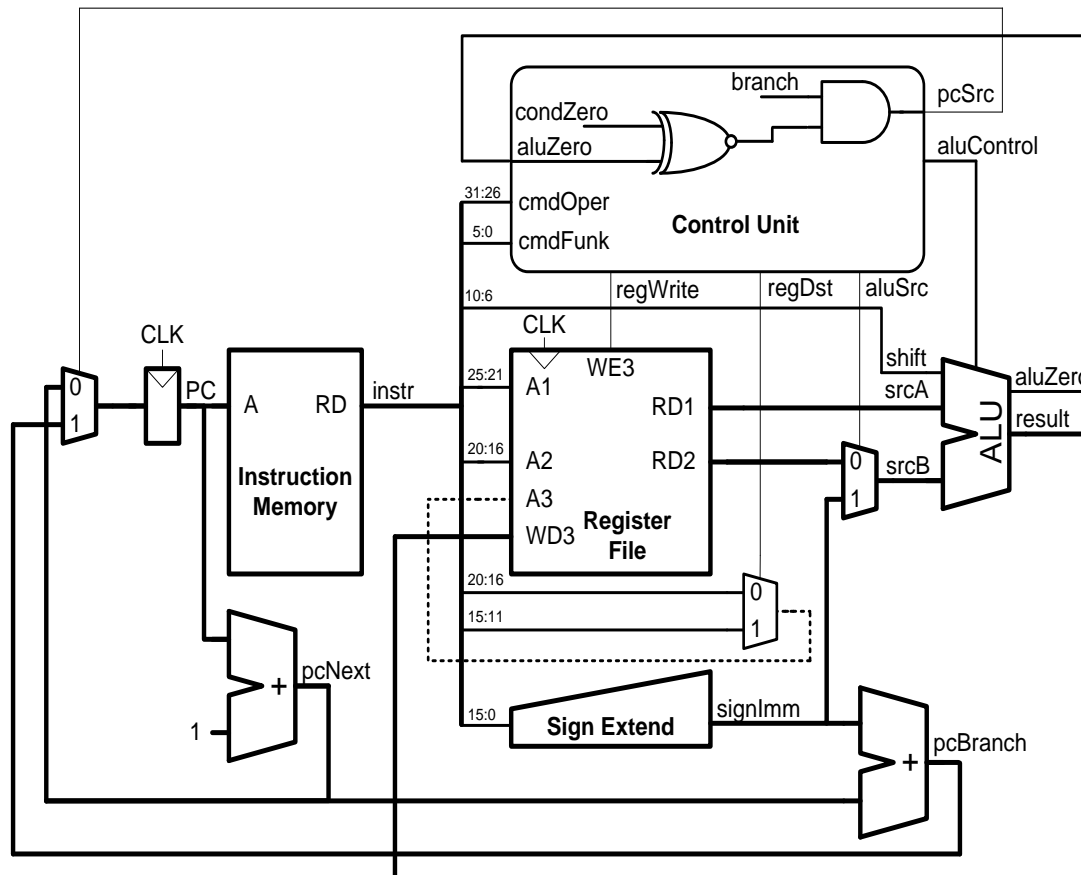


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (3)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0				000

 


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (4)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0			000

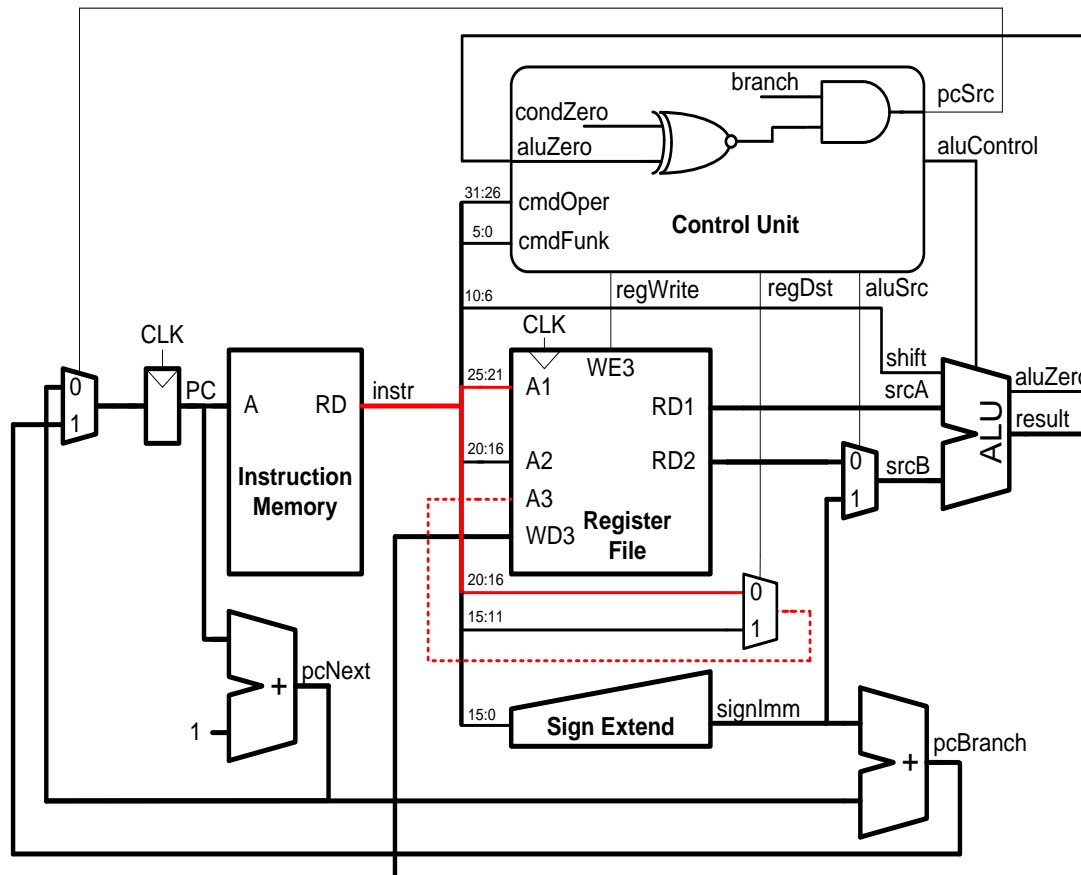


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (5)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000

 


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (6)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000

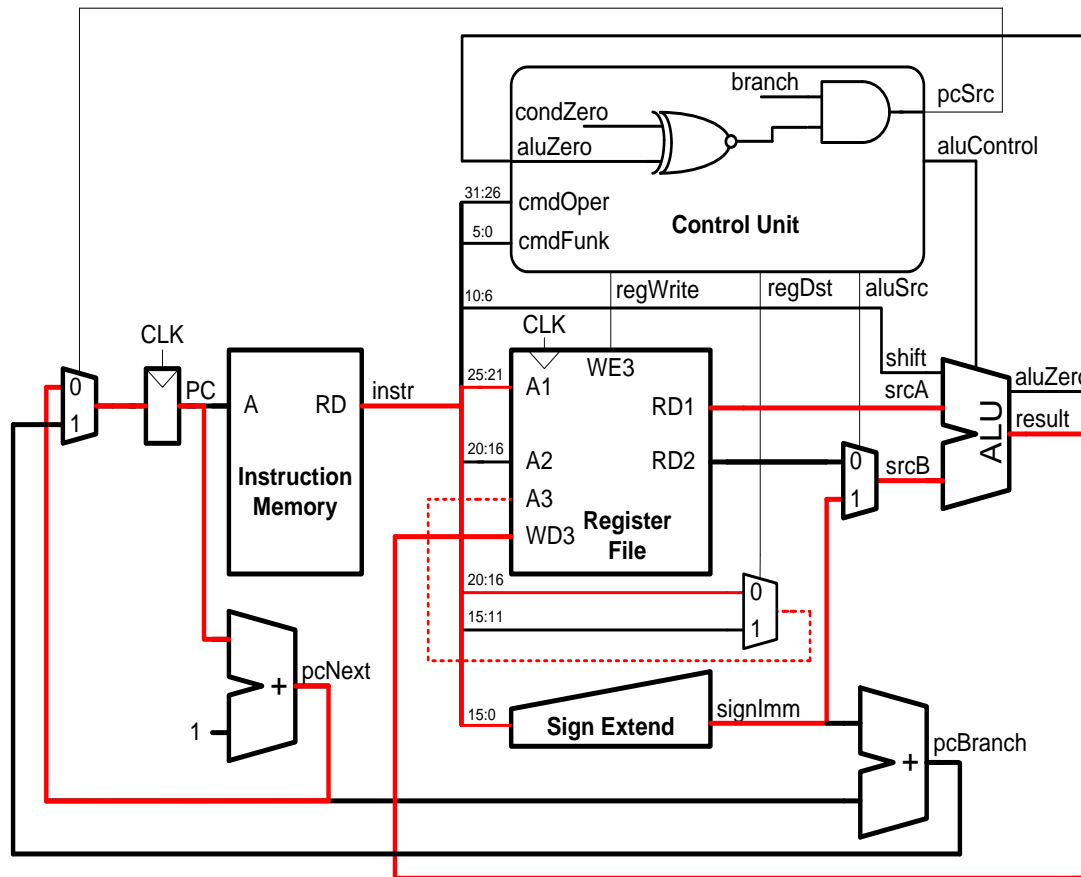


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (7)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001						000

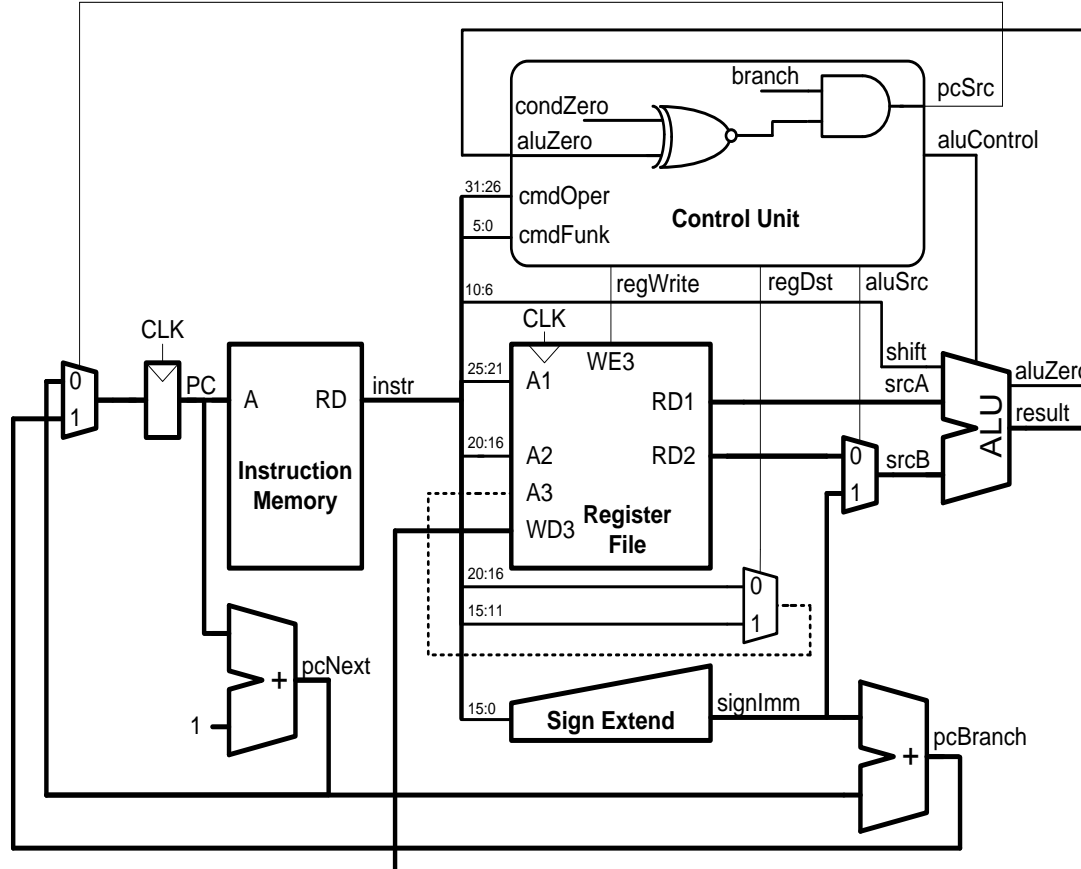

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (8)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
<b>addu</b>	<b>000000</b>	<b>100001</b>	<b>0</b>	0				<b>000</b>

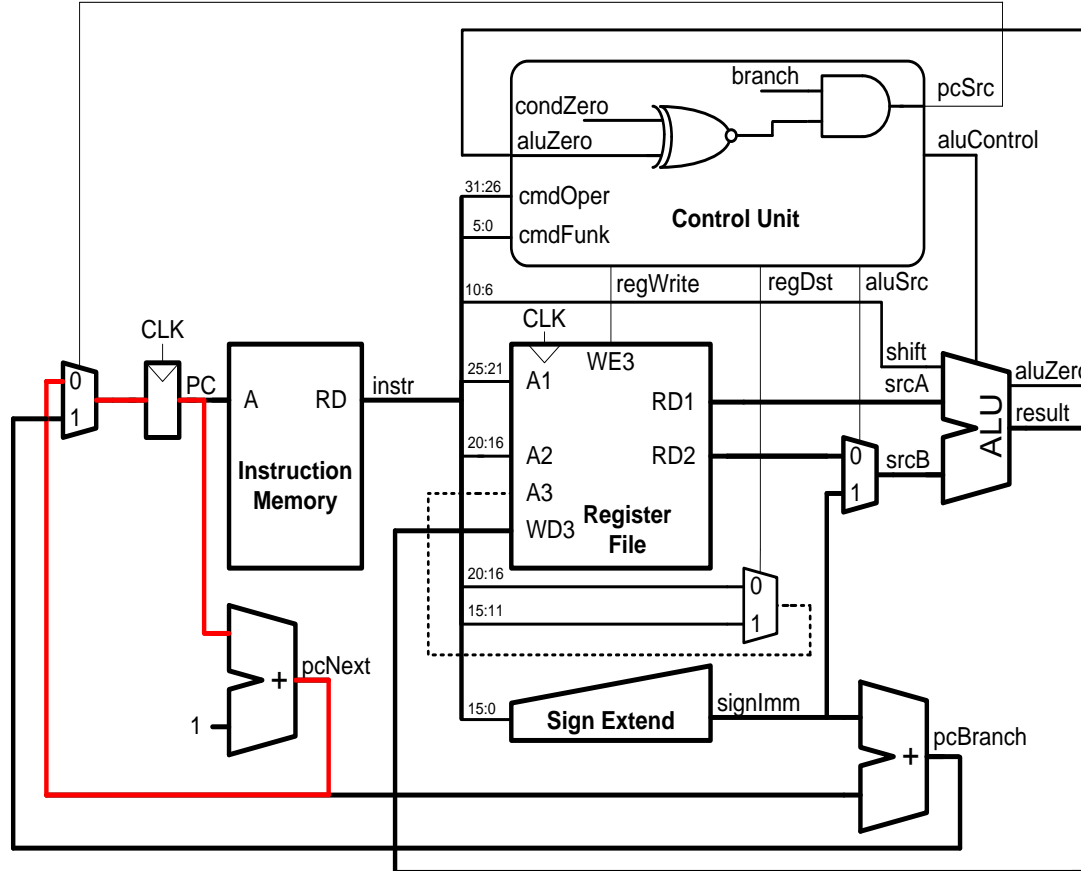




# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (9)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1			000

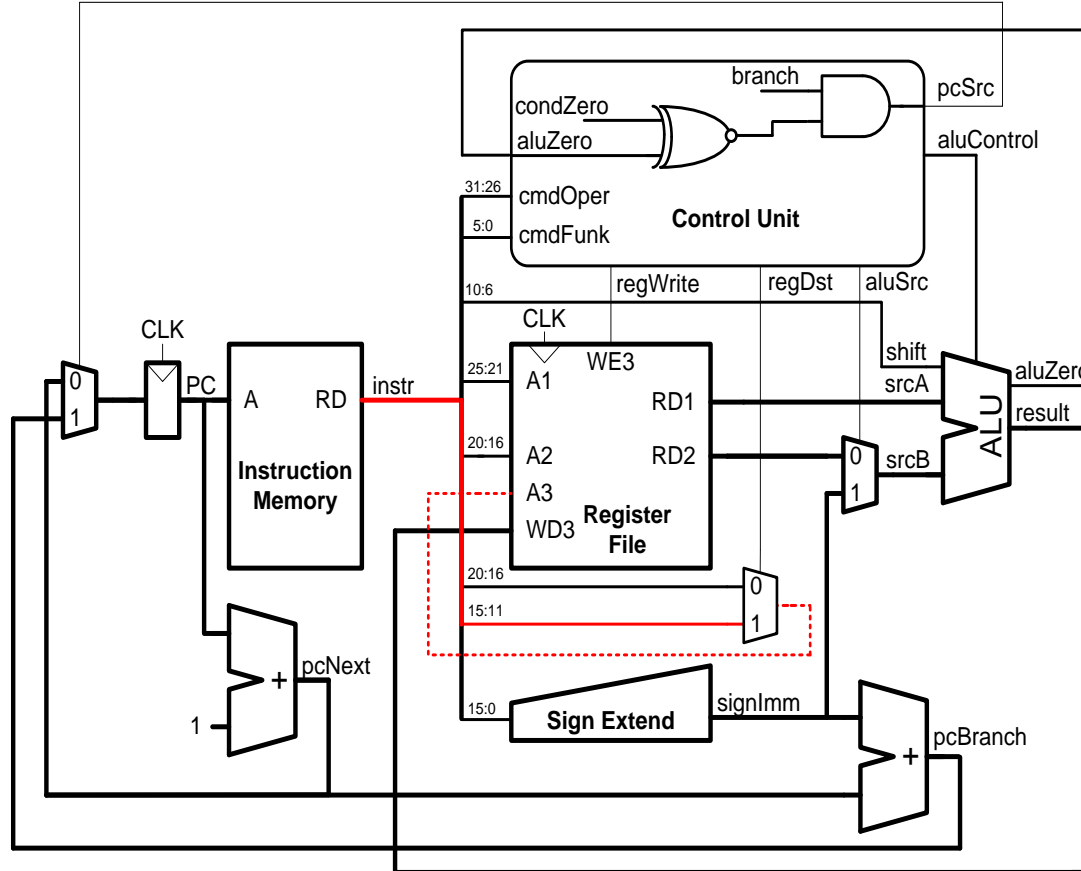


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (10)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000

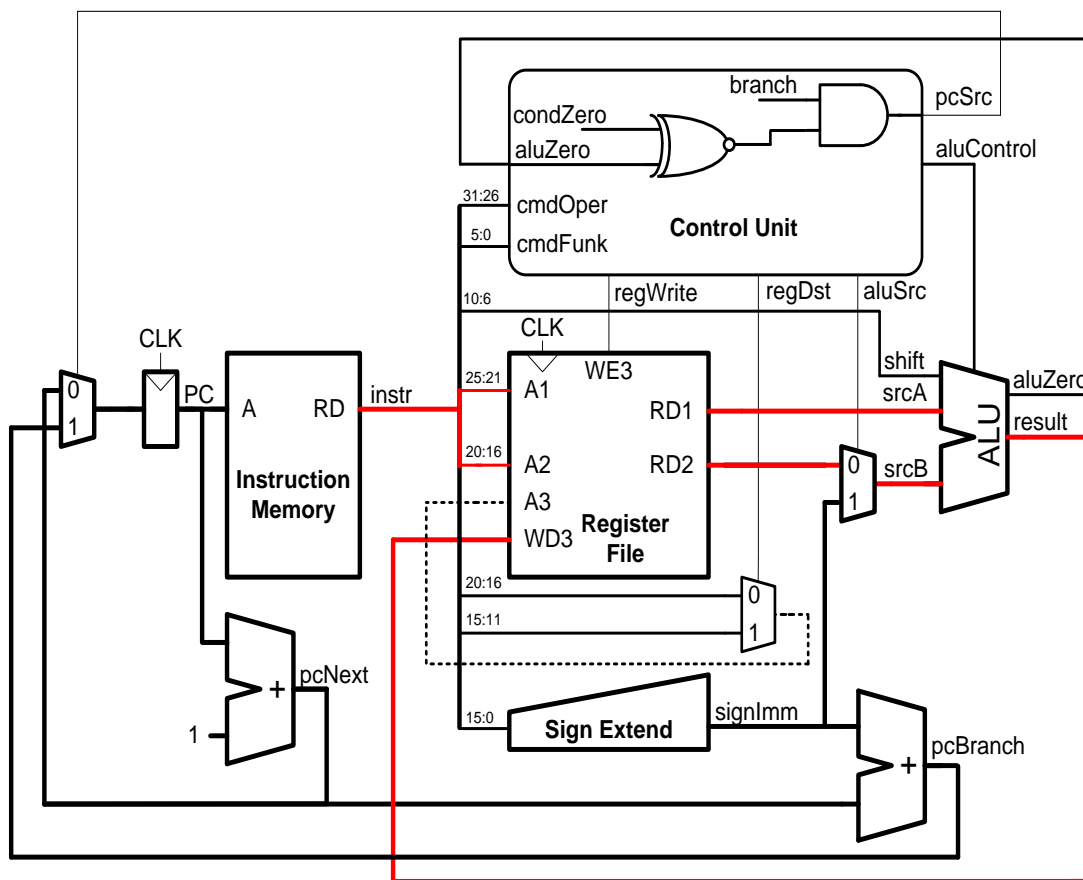


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (11)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
<b>addu</b>	<b>000000</b>	<b>100001</b>	<b>0</b>	0	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>000</b>

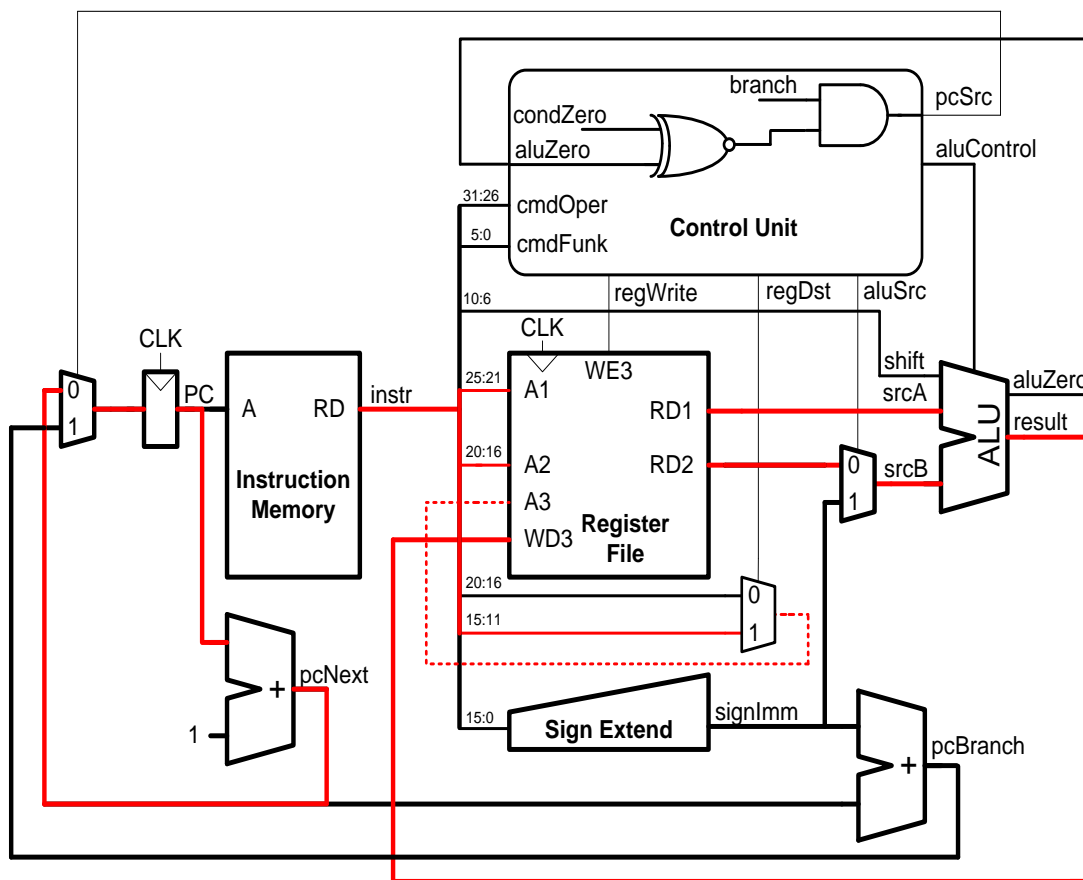


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (12)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010						011

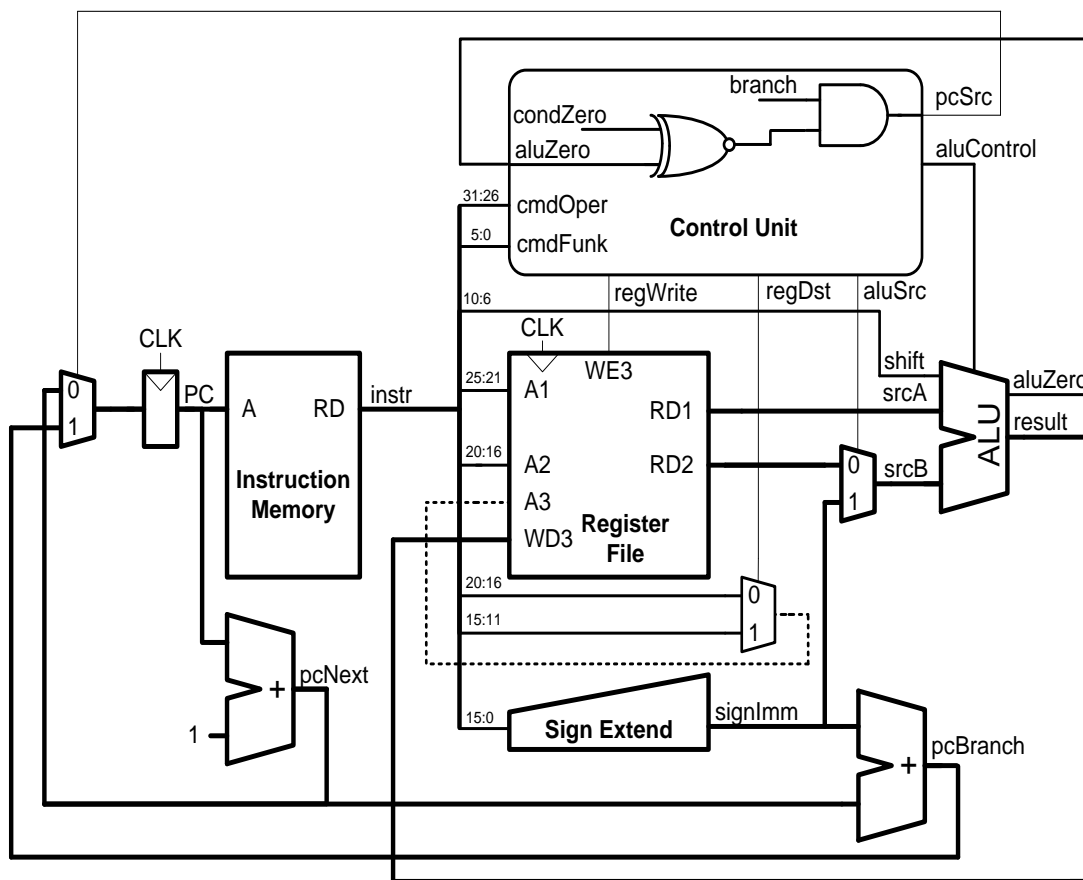


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (13)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0				011

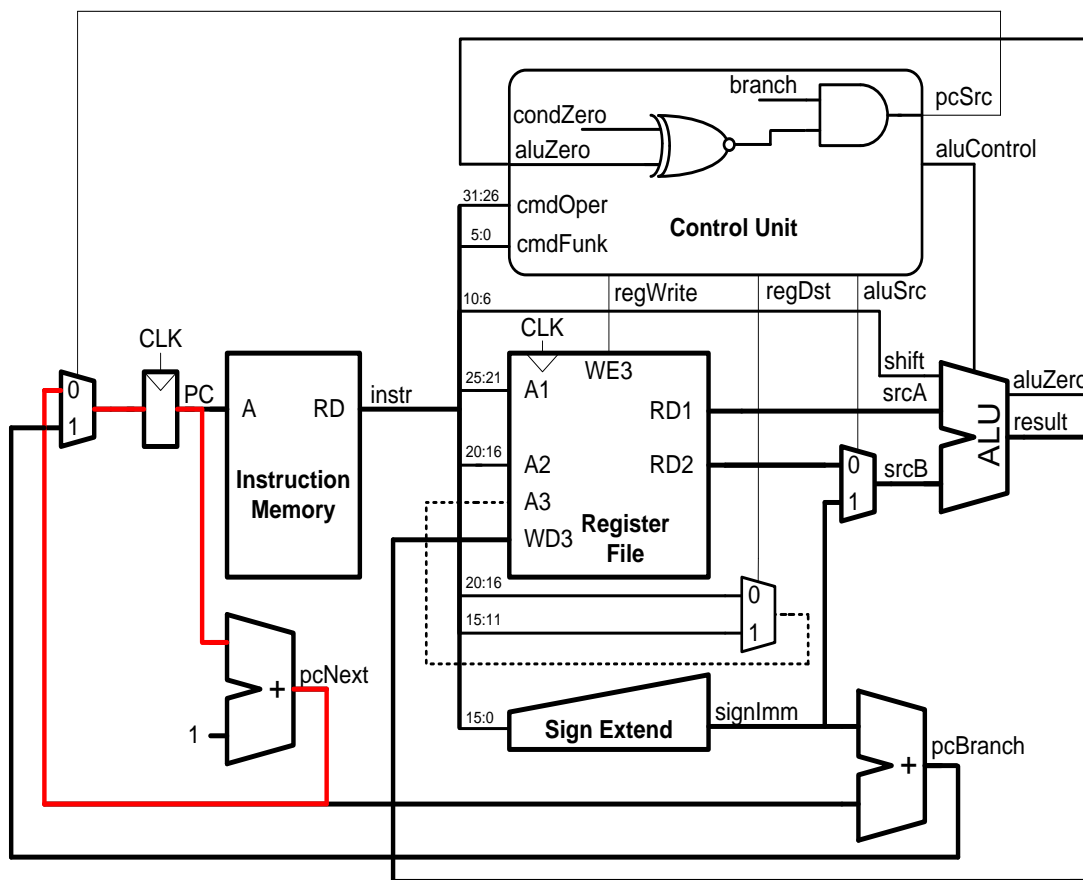


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (14)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1			011

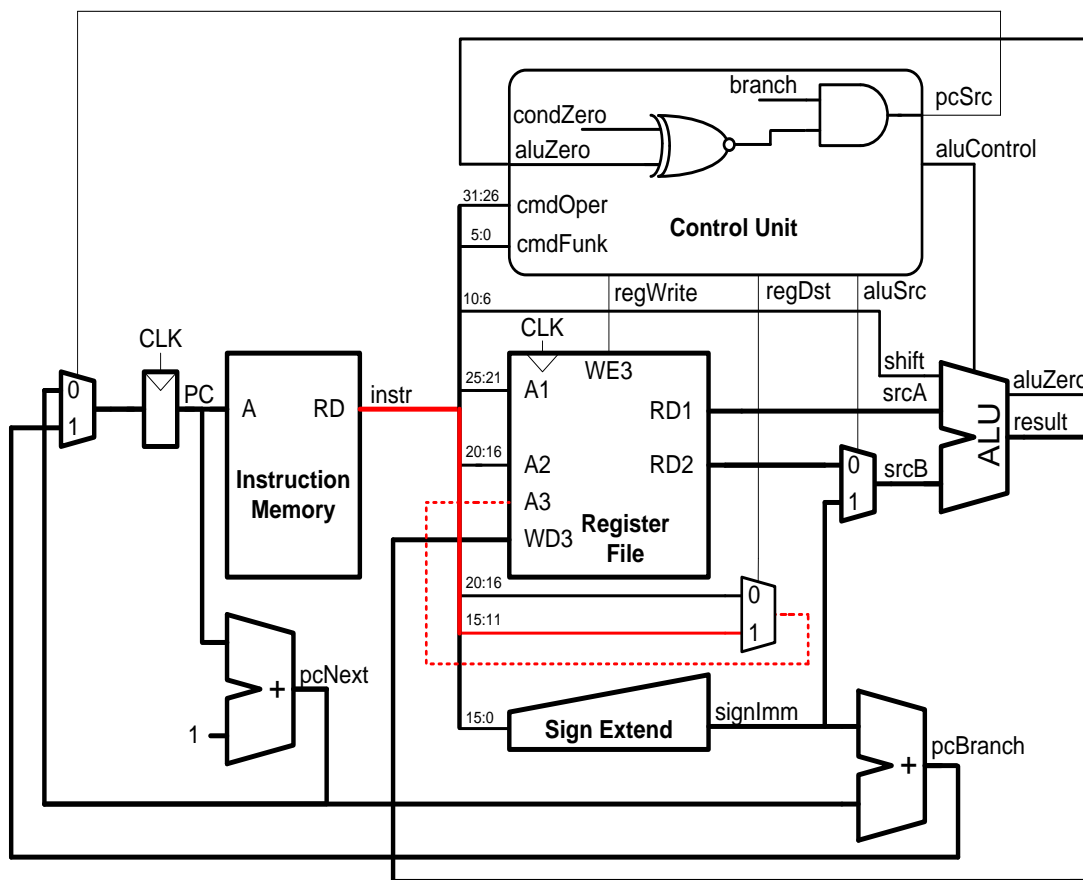


# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (15)

Instr	cmdOper	cmdFunk	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011

 

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (16)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011

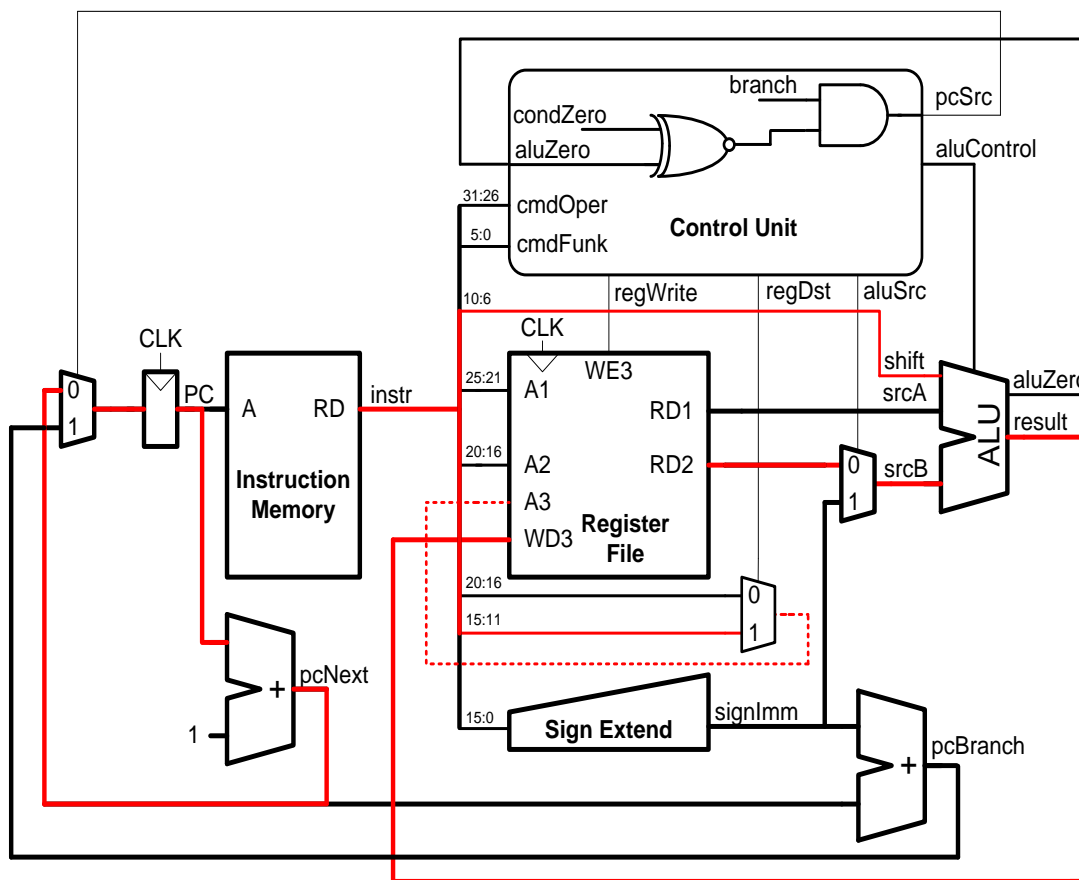




# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (17)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????						101

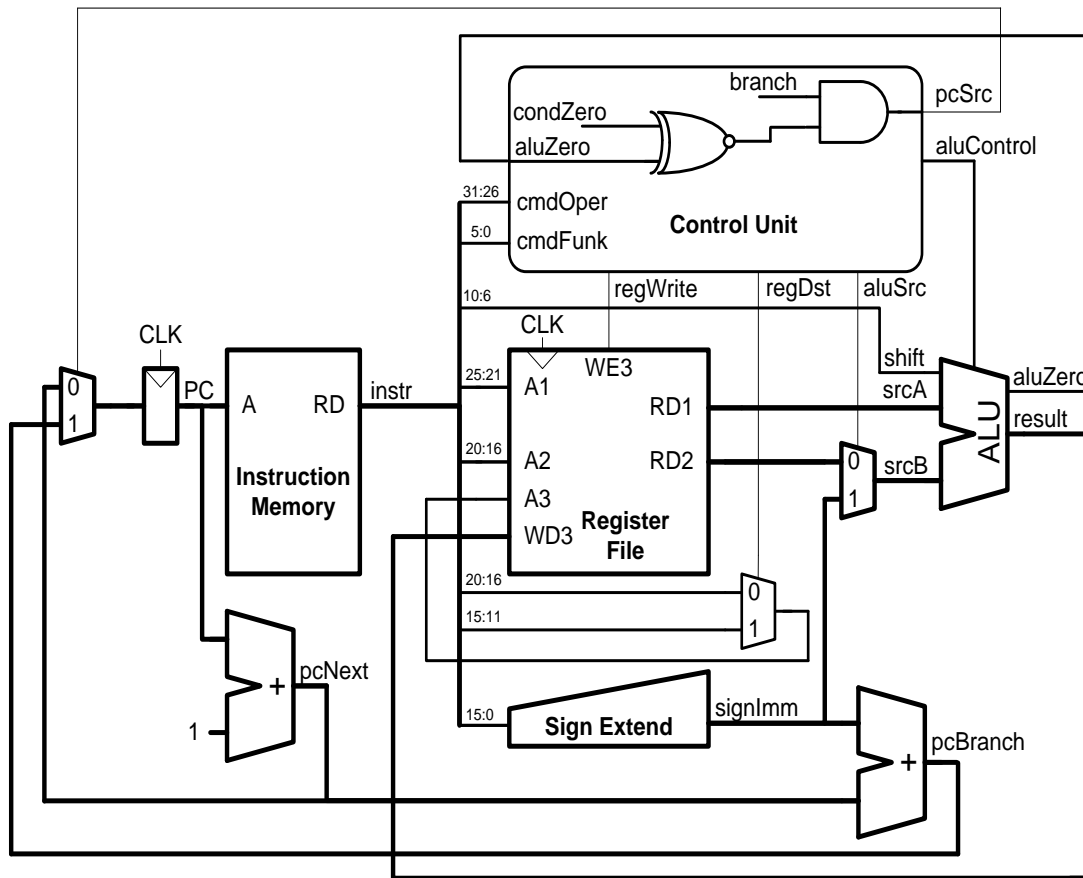

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (18)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????	1	1	0	0	0	101

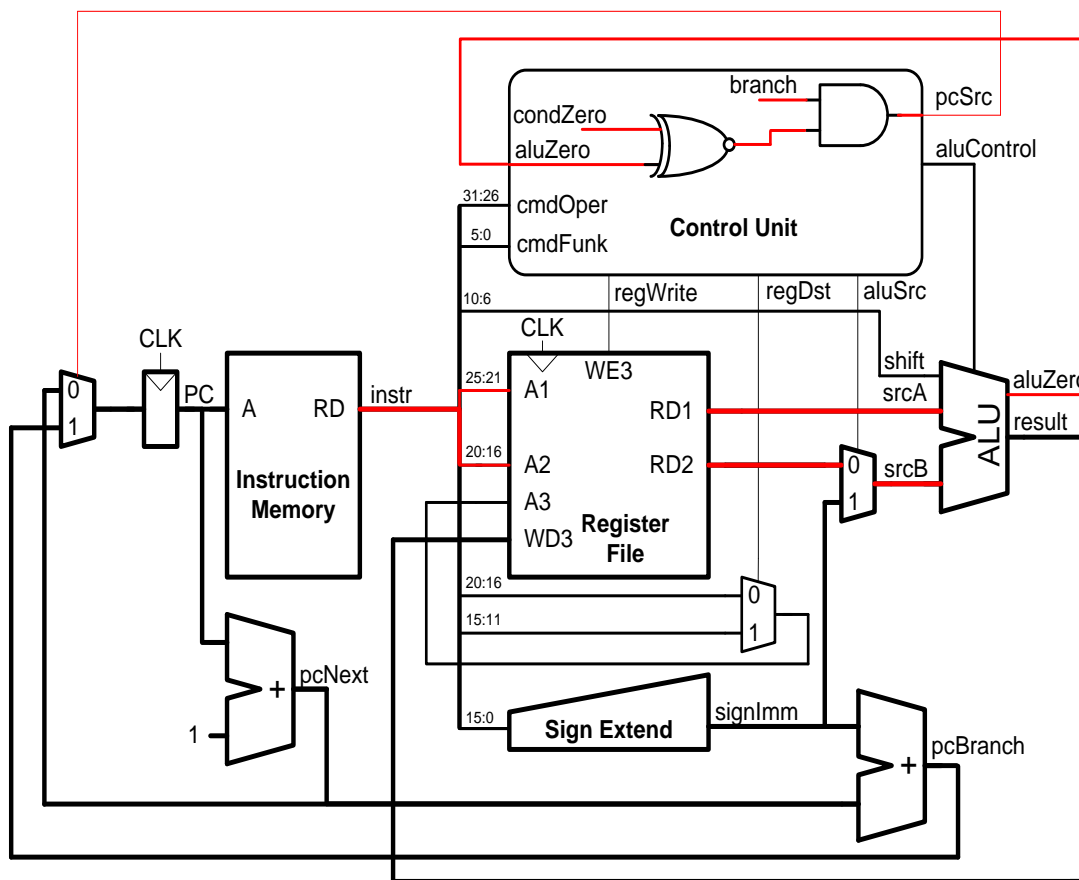

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (19)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????	1	1	0	0	0	101


**Rs != Rd => no branch**

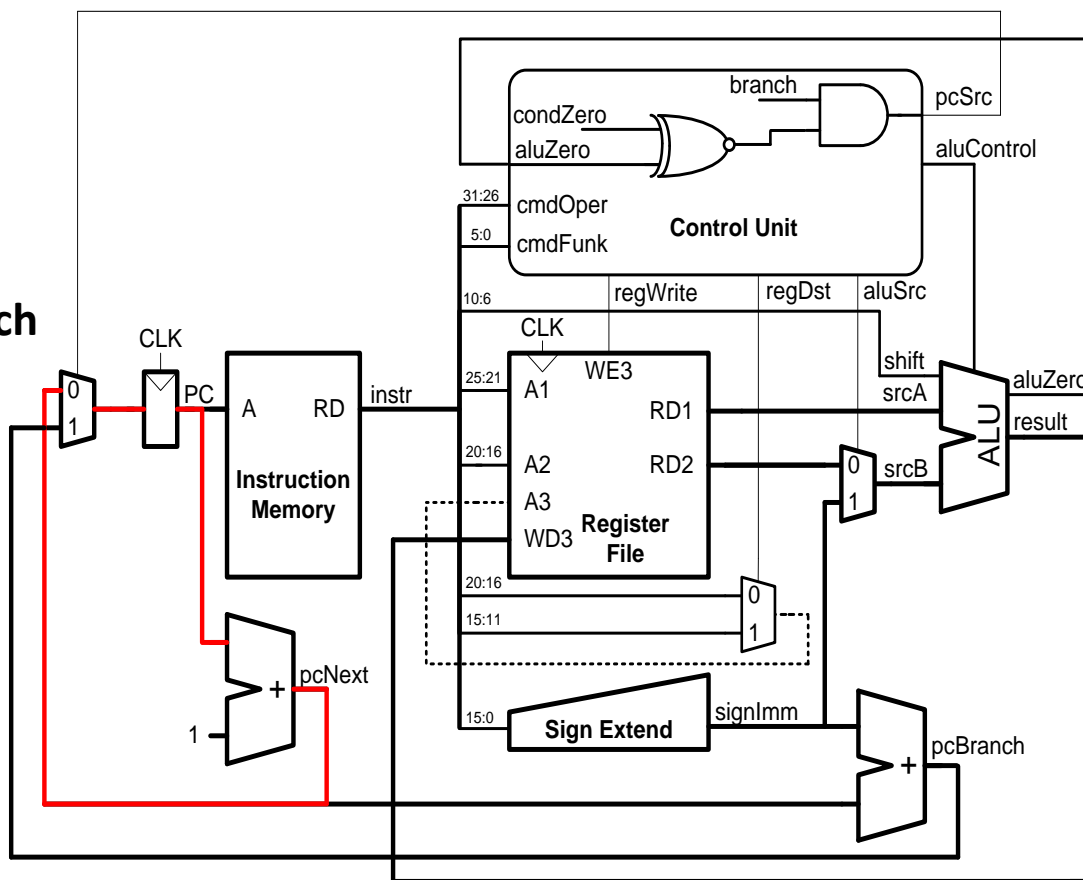

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (20)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????	1	1	0	0	0	101

**Rs == Rd => branch**

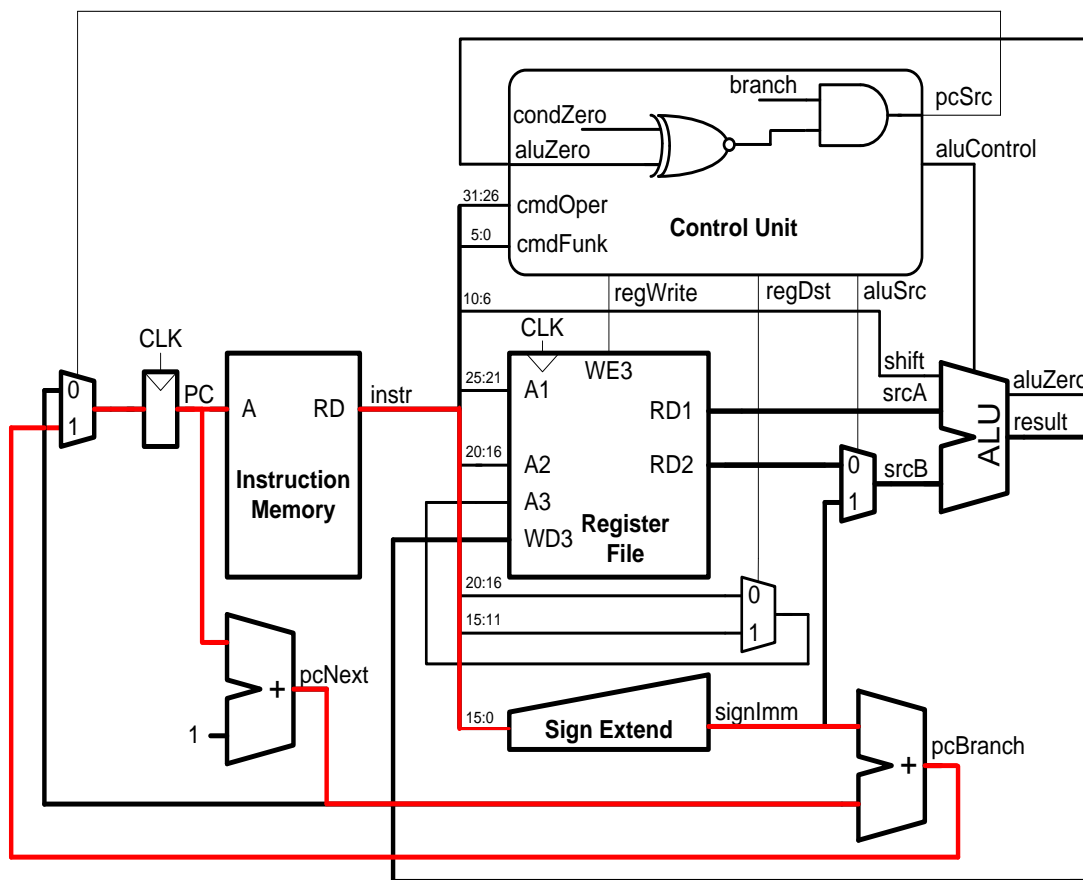

# Процессор schoolMIPS: сигналы управления (21)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	??????	1	1	0	0	0	101

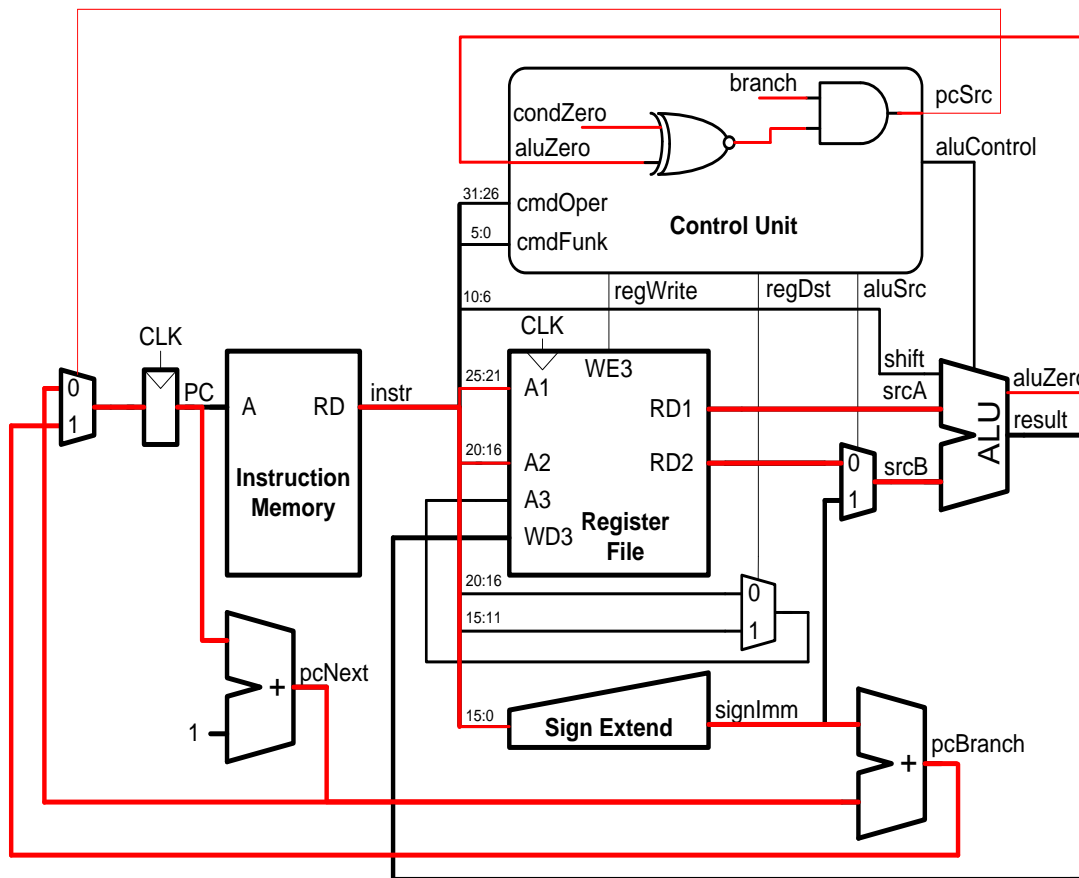


# Реализация schoolMIPS. Устройство управления
 
## Интерфейс модуля. Сигналы ветвления

```
// control unit (line 95-134)
module sm_control
(
    input      [5:0] cmdOper,
    input      [5:0] cmdFunk,
    input      aluZero,
    output     pcSrc,
    output reg  regDst,
    output reg  regWrite,
    output reg  aluSrc,
    output reg [2:0] aluControl
);
    reg branch;
    reg condZero;
    assign pcSrc = branch & (aluZero == condZero);

    always @ (*) begin
        ...
    end
endmodule
```




# Реализация schoolMIPS. Устройство управления

## Управляющие сигналы


```
// control unit (line 95-134)
module sm_control
...
    always @ (*) begin
        //control signals default values
        branch = 1'b0;
        condZero = 1'b0;
        regDst = 1'b0;
        regWrite = 1'b0;
        aluSrc = 1'b0;
        aluControl = `ALU_ADD;

        casez( {cmdOper,cmdFunk} )
            default : ;
            { `C_SPEC, `F_ADDU } : begin
                regDst = 1'b1;
                regWrite = 1'b1;
                aluControl = `ALU_ADD;
            end

        ...
    endcase
end
endmodule
```

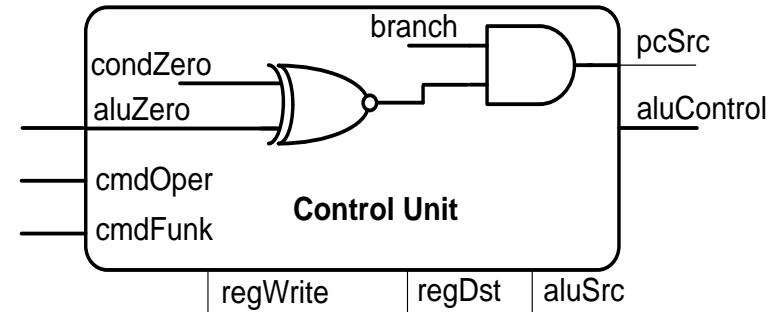

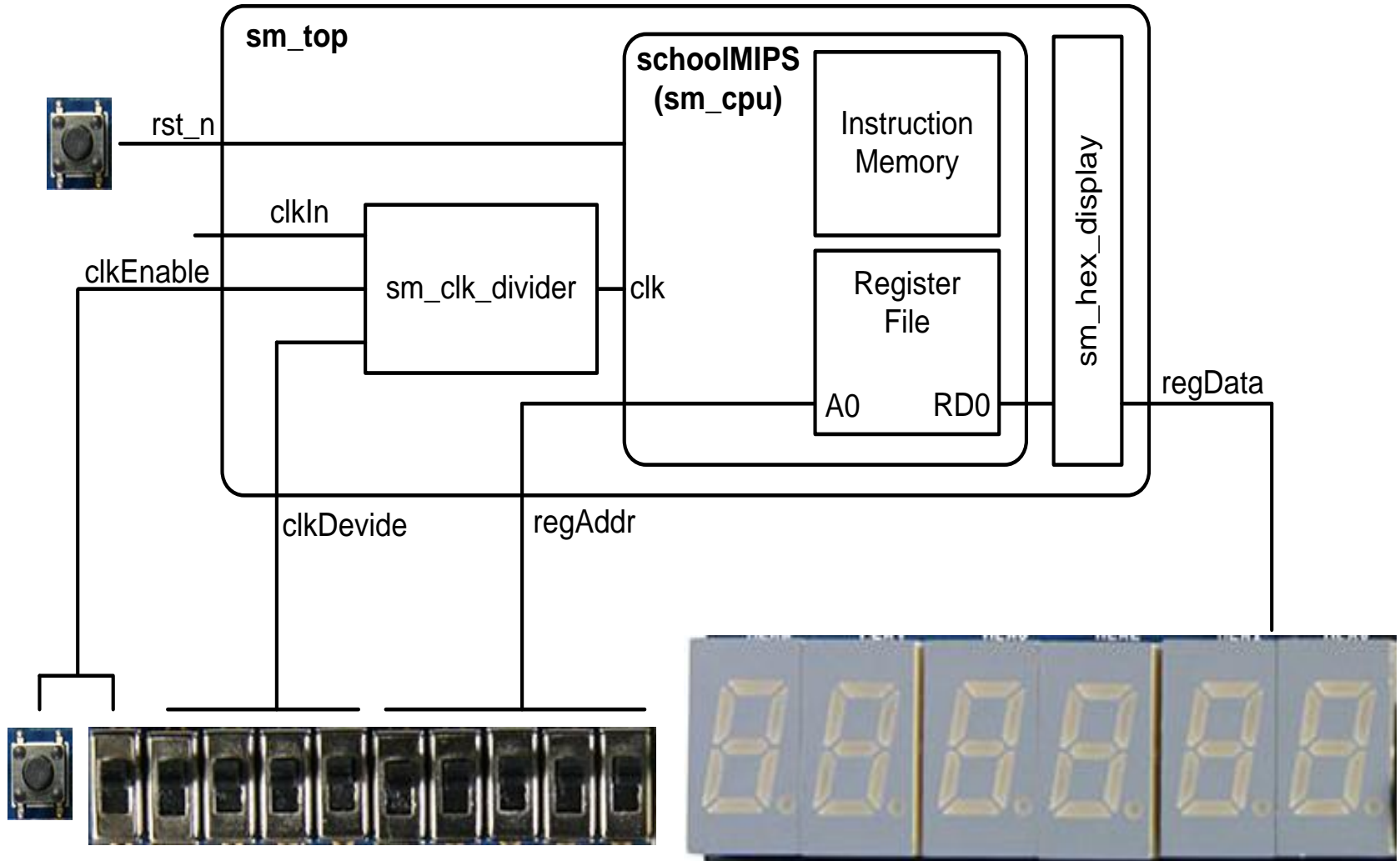
# Реализация schoolMIPS на отладочной плате





# Программирование schoolMIPS

 

- gcc (MIPS toolchain)

- BIN2HEX converter

- synthesis tool (Quartus Prime)

- programmer (Quartus Prime)

*см. Руководство пользователя*

# Программа на ассемблере MIPS

```
# program/01_fibonacci/main.S (line 3-13)
```


```
.text
```

```
start:    move $t0, $0  
          li   $t1, 1  
          move $v0, $t1
```


```
fibonacci: addu $t0, $t0, $t1  
           move $v0, $t0  
           addu $t1, $t0, $t1  
           move $v0, $t1  
           b    fibonacci
```




gcc (MIPS toolchain)

 

# Бинарный исполняемый файл

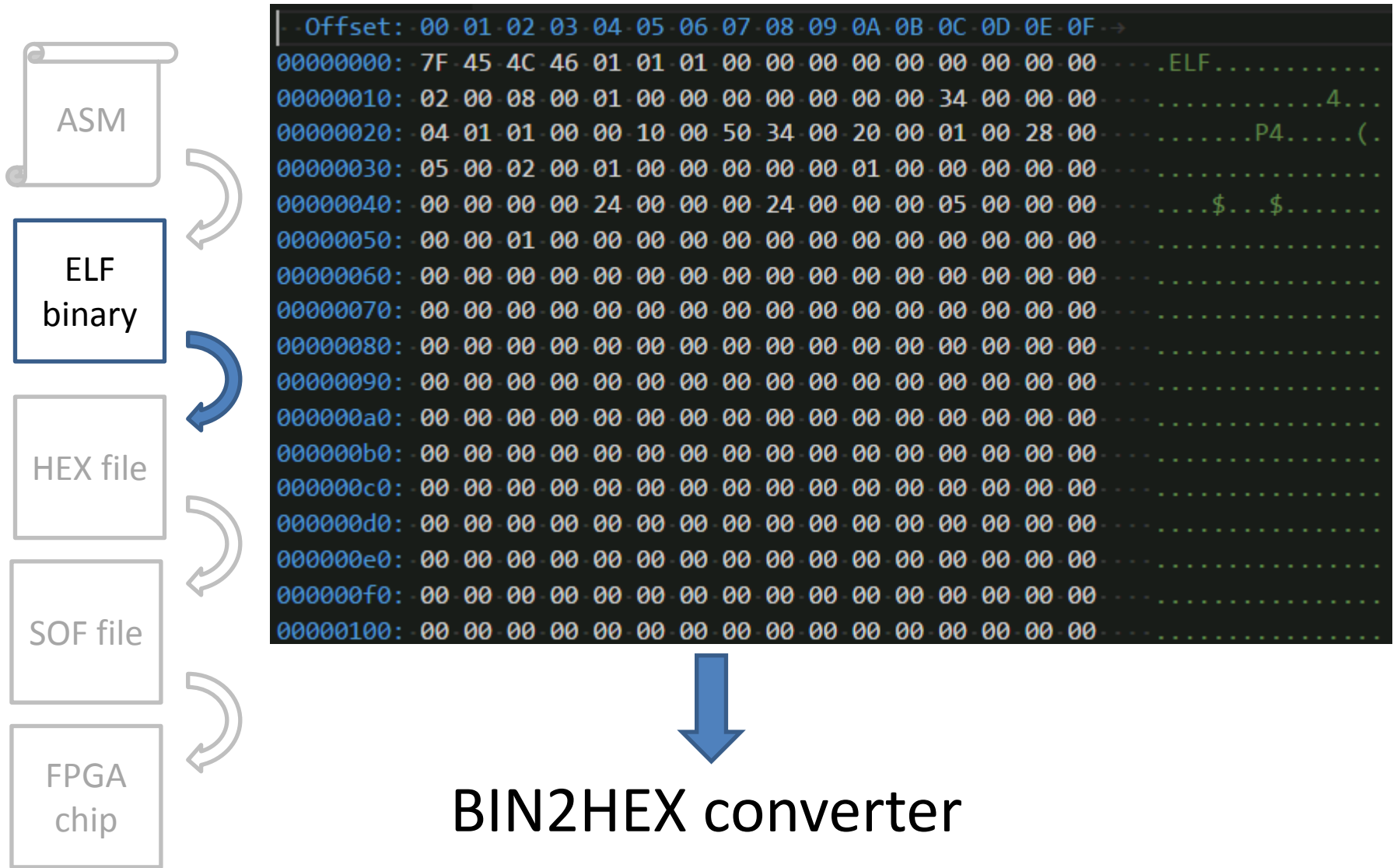

# HEX-файл


 


```
program.hex x
1  @00000000
2  00004025
3  24090001
4  01201025
5  01094021
6  01001025
7  01094821
8  01201025
9  1000ffff
10 00000000
11
```



Verilog Sources:  
\*.v, \*.vh

synthesis tool (Quartus Prime)

# Файл конфигурации ПЛИС

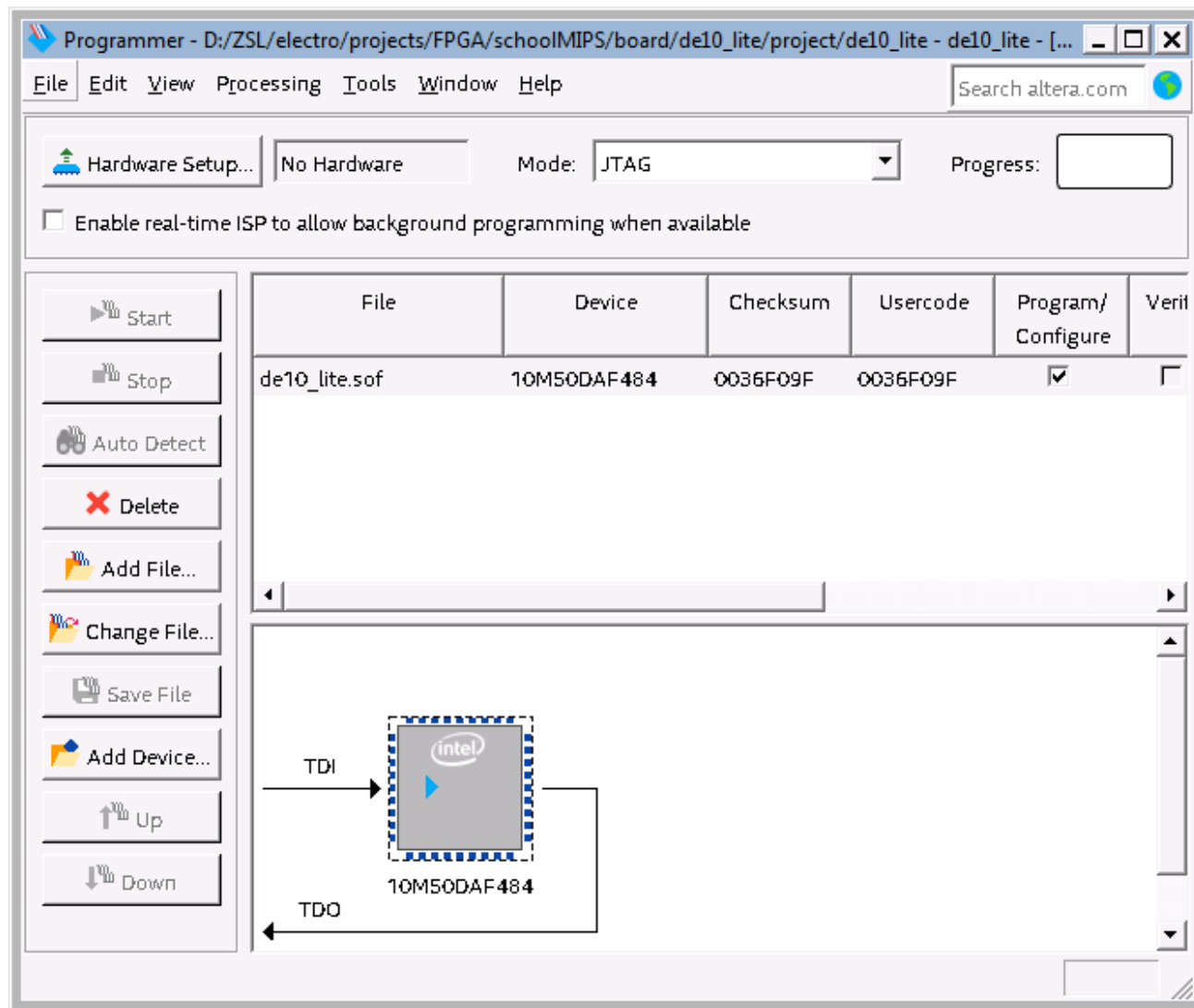 
  
# Отладочная плата ПЛИС с загруженной конфигурацией



# Что дальше?

- учебник «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies ([link](#))
- процессор MIPSfpga – промышленное процессорное ядро, исходный код которого доступен под академической лицензией в рамках Imagination University Programme ([link](#))

Ваши вопросы?